
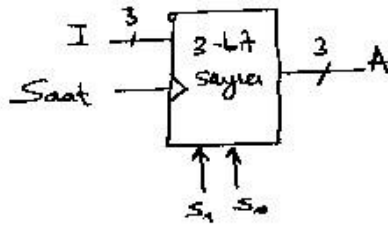


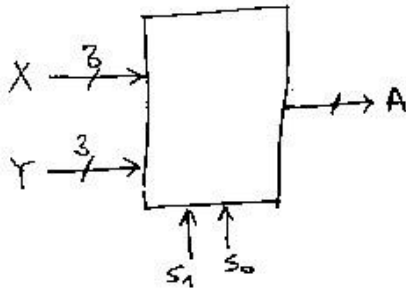- 1) Aşağıda işlevleri tarif edilen 3-bit sayıyı J-K flip flopları kullanarak gerçekleştiriniz.




S_1	S_0	A^+
0	0	A
0	1	I
1	0	A+1
1	1	\bar{A}

- 2) Aşağıda işlevleri tarif edilen 3-bitlik aritmetik işlemciyi tasarlayınız



S_1	S_0	A
0	0	X+Y
0	1	X+1
1	0	X-Y
1	1	Y-1

(2)

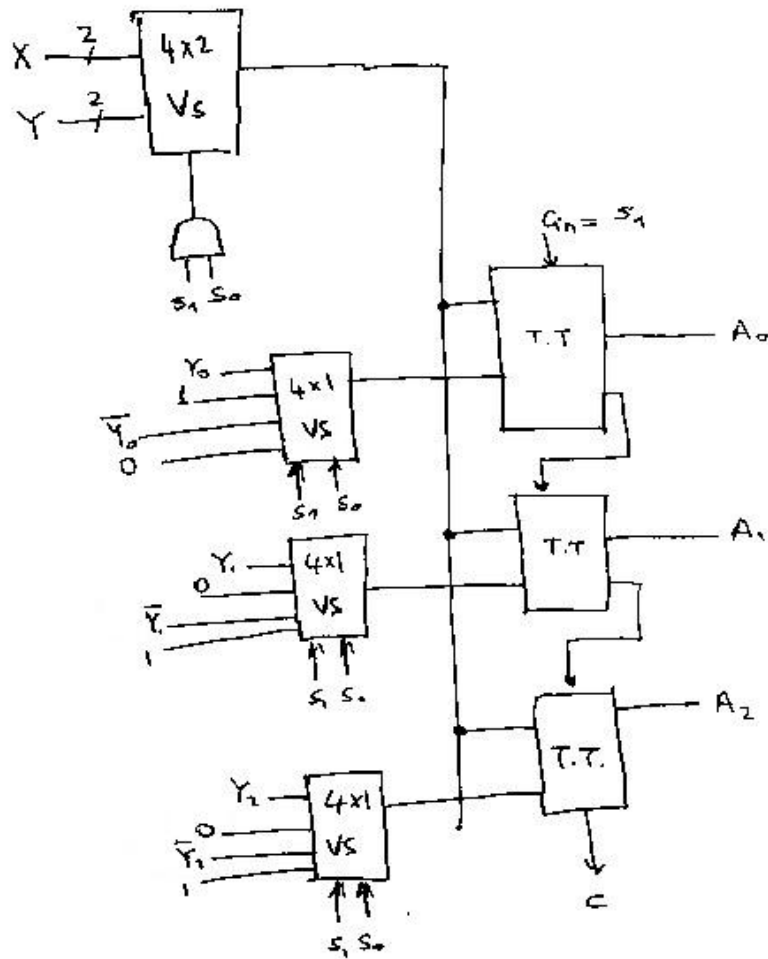

$$\textcircled{1} \quad A_0^+ = \bar{S}_1 \bar{S}_0 A_0 + \bar{S}_1 S_0 I_0 + \underbrace{S_1 \bar{S}_0 \bar{A}_0 + S_1 S_0 \bar{A}_0}_{S_1 \bar{A}_0}$$

$$= (\bar{S}_1 S_0 I_0 + S_1) \bar{A}_0 + (\bar{S}_1 S_0 I_0 + \bar{S}_1 \bar{S}_0) A_0$$

$$J_0 = \bar{S}_1 S_0 I_0 + S_1$$

$$K_0 = (S_1 + S_0) (S_1 + \bar{S}_0 + \bar{I}_0) = S_1 + S_1 \bar{S}_0 + S_1 \bar{I}_0 + S_1 S_0 + \bar{S}_0 \bar{I}_0$$

$$= S_1 + S_0 \bar{I}_0$$

$$A_1^+ = ?$$

$$A_2^+ = ?$$