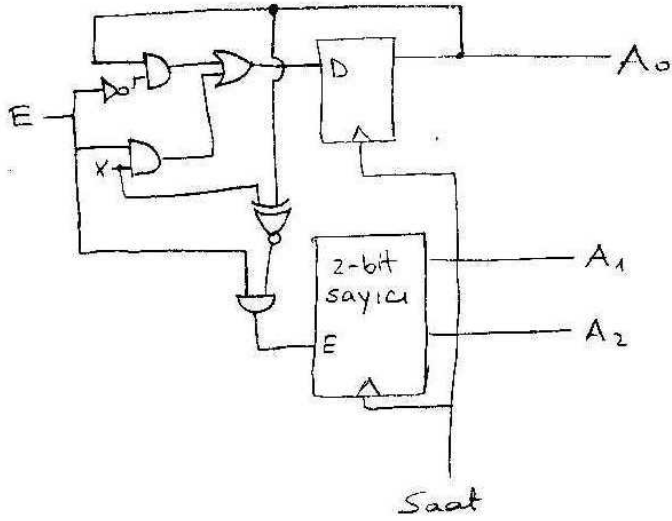



Bilgisayar Organizasyonu
Alistirma Sorulari II
Cevaplar

19 - Subat 2008

1



2

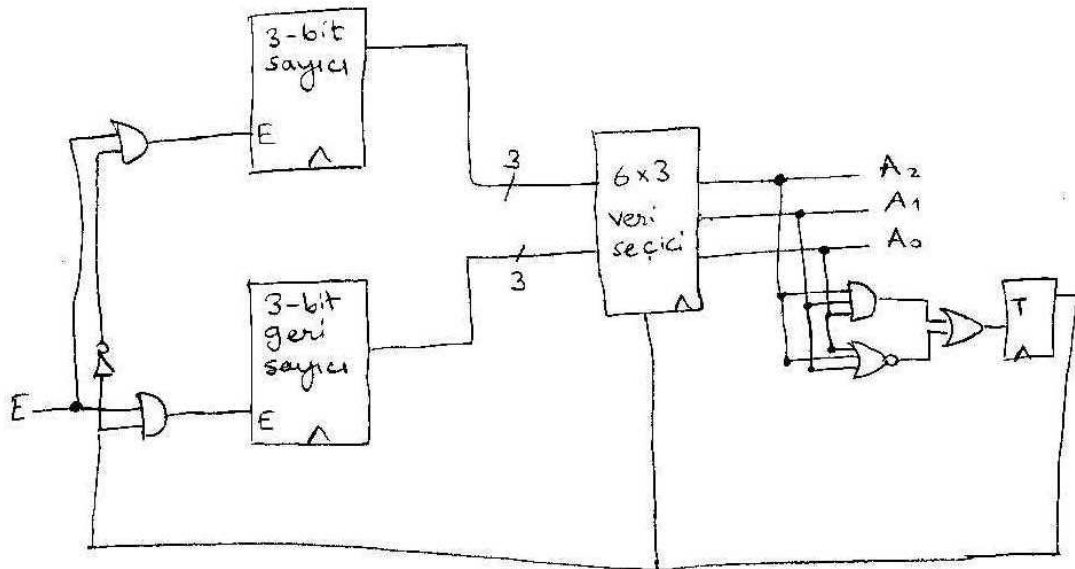

T-flip flop çıkışı 0 olunca ileri sayıcı etkin, bu çıkış 1 olunca geri sayıcı etkin. T flip flop çıkışı, sayıcı çıkışının ($A_2 A_1 A_0$) hepsi 0 veya hepsi 1 olunca durum değiştiyor. Daha sade tasarım mümkün.