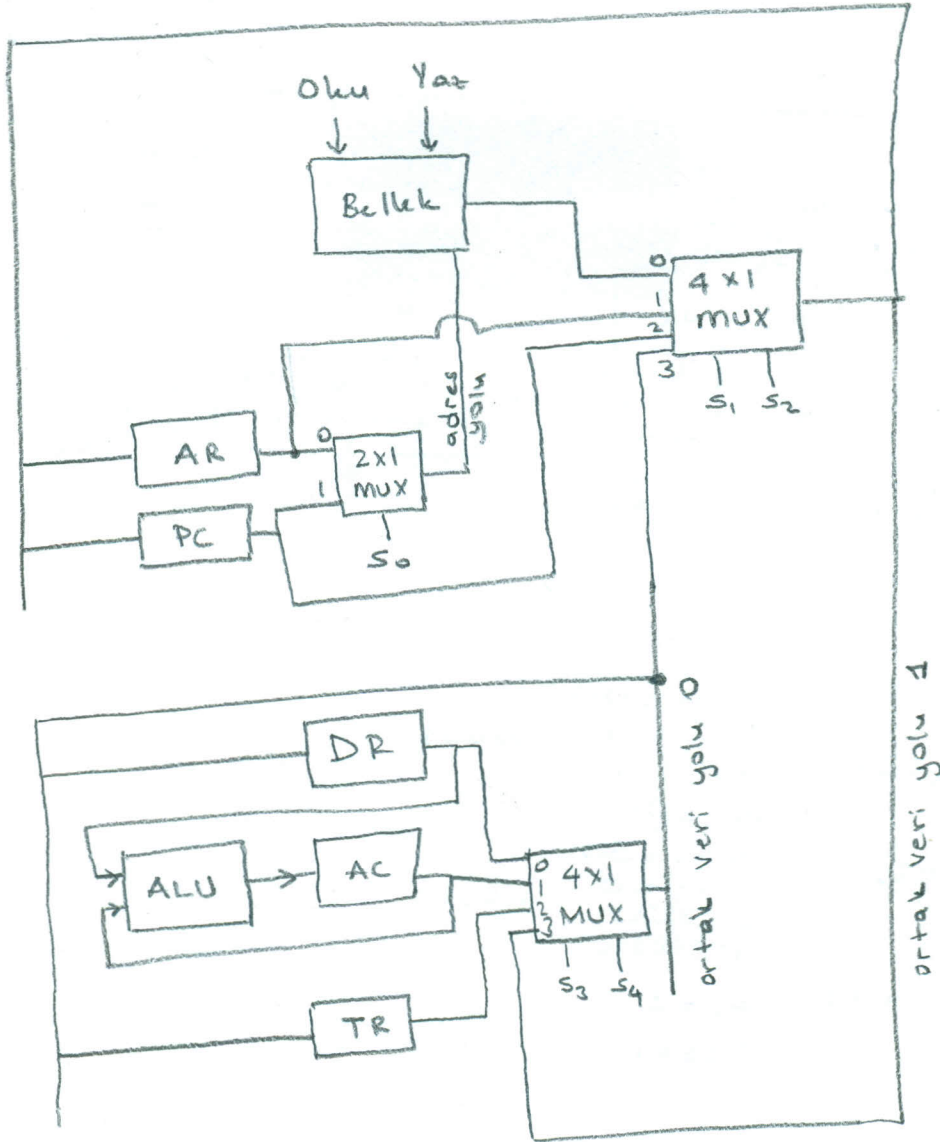


Bilg. Müh.
Sekreterliğinde!
kutuya bırakın!



Yukarıdaki mimariyi göz önüne alarak:

- 1) Getir ve göz adımlarını zaman sinyallerine ($T_0, T_1 \dots$) bağlı olarak yazınız. Her adımda ilgili denetim sinyallerini yazınız
- 2) ADD (opkod=001) ve ISZ (Opkod=110) komutlarını zaman sinyallerine bağlı olarak yazınız. Her adımda ilgili denetim sinyallerini belirtiniz.