

COMPUTER ARCHITECTURE 1ST MIDTERM SOLUTIONS BİLGİSAYAR MİMARİSİ 1nci YILİÇİ SINAV ÇÖZÜMLERİ

QUESTION 1: (35 Points)

SORU 1: (35 Puan)

a) 100 instructions

100 komut:

$$T = (k + n - 1)10 = (4 + 100 - 1)10 = 1030ns$$

Without pipeline:

İş hattı olmadan: 100*30 = 3000 ns Speedup / Hızlanma: $S = \frac{3000}{1030} = 2.9$

PC is updated PS güncellenir

b)

~)										
	1	2	3	4	5					
Branch	FI	DA	FO	EX						
I1		FI	DA	EO						
I2			FI	DA						
Target					ĘΙ					
3 clock cycles										

Target instruction is fetched in the 5^{th} step instead of the 2^{nd} step.

Penalty: 3 clock cycles.

Dallanmadan sonraki komut 2. adım yerine 5. adımda alınmış oldu.

Ceza: 3 saat periyodudur.

c)

Duration of 1000 instructions without branch penalty:

3 saat çevrimi

Dallanma cezası olmadan 1000 komut süresi:

$$T = (k + n - 1)10 = (4 + 1000 - 1)10 = 10030ns$$

70 times branch penalty:

70 defa dallanma cezası: 70*3*10ns=2100ns

Total time:

Toplam süre: 10030+2100 = 12130ns

Speedup / Hızlanma: $S = \frac{30000}{12130} = 2.47$

Another accepted solution:

Kabul edilen diğer bir çözüm:

It is assumed that at the beginning of each iteration first instruction needs k cycles to be completed. Döngüye her girişte ilk komutun k çevrimde tamamalandığı varsayılırsa.

$$T = 30(4 + 10 - 1)10 + 70(4 + 10 - 1 + 3)10 = 3900ns + 11200ns = 15100ns$$

Speedup / Hızlanma:
$$S = \frac{30000}{15100} = 1.99$$

QUESTION 2: (30 Points)

a)

/											
Instructions											
(Komutlar) / Clock											
cycles (Adımlar)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LDSU (R0)\$500,R10		Α	D								
ADD R0,0,R11		ı	Α								
LDSU (R0)\$502,R11			ı	Α	D						
ADD R0,0,R12				I	Α						
ADD R10,R12,R12					I	Α					
SUB R11,1,R11							Α				
JMPR BHI,LOOP								Α	D		
ADD R0,R0,R10								I	Α		
STL (R0)\$504,R12									I	Α	D

There isn't any data conflict.

Veri bağımlılığı yoktur.

b) During the execution of the branch (JMPR), next instruction (ADD) is taken to the pipeline. Therefore, this ADD instruction is also executed in each iteration of the loop if the condition of the JMPR is true.

If this branch conflict is not solved, register R10 will be cleared in every run of the loop and the program will generate wrong result.

Dallanma komutu yürütülürken, iş hattına sıradaki komut (ADD) alınmaktadır. Bu nedenle koşul sağlandığı halde her döngüde bu komut da yürütülmektedir.


Eğer bu sorun çözülmezse R10 saklayıcısı her döngüde sıfırlandığından program yanlış sonuç üretecektir.

c) In order to solve this problem without decreasing the performance of the pipeline, "ADD R10,R12,R12" can be moved after JMPR instruction.

Sorunu çözmek için "ADD R10,R12,R12", JMPR komutundan sonraya taşınır.

QUESTION 3: (35 Points) **SORU 3:** (35 Puan)

a) Papatya Zincirinin bir halkası

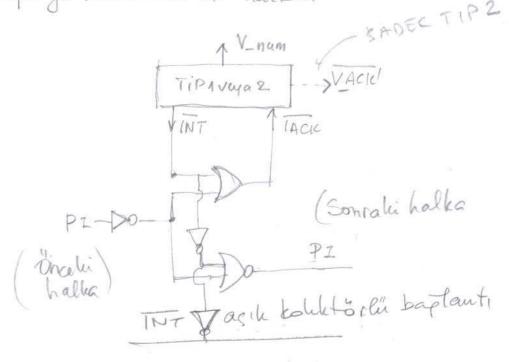

c) C cihazına ait ISR çalışırken A cihazından kesme isteği gelirse C'nin ISR'si (A ile aynı düzeye bağlı olduğu işin) kesilmez. Finin kesme düzeye bağlı olduğu işin) kesilmez. Finin kesme bir isteği beleletilir. C'nin ISR'i bitince, maslı bir isteği beleletilir. C'nin ISR'i bitince, maslı bir alt düziye iner (o viya 1) foir komut yürü tüleir sonra alt düziye iner (o viya 1) foir komut yürü tüleir sonra A'lin lusine isteği ettinleşir ve A'ya ait ISR çalıqınaya başlar.

